
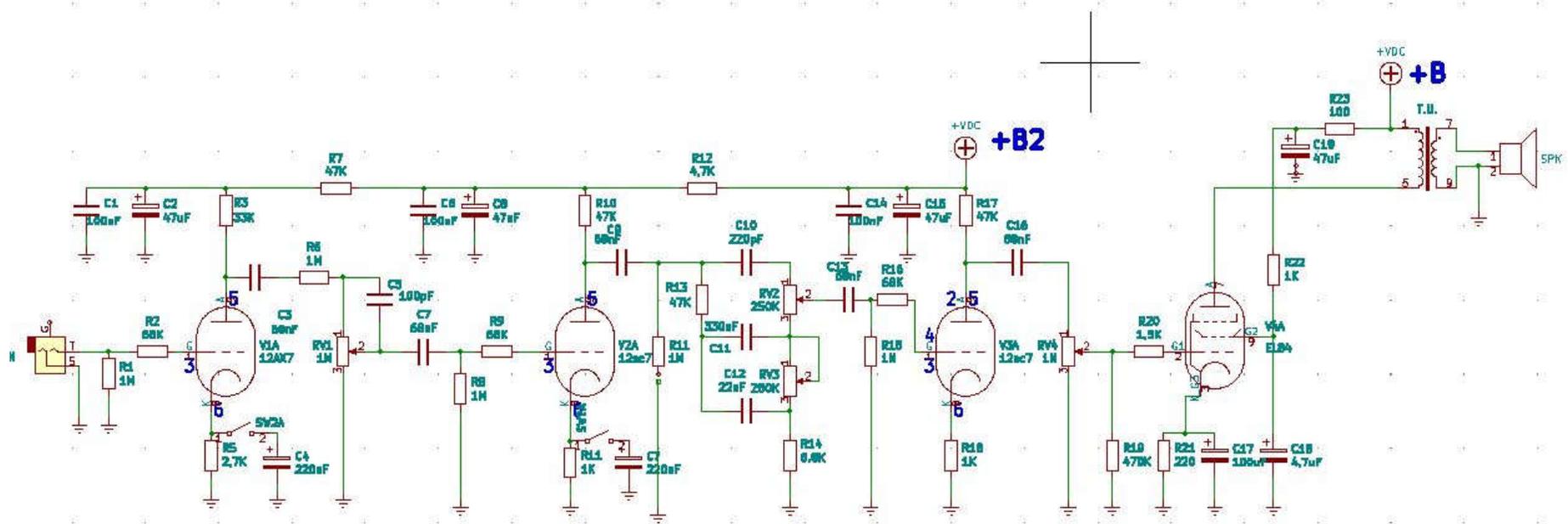



# Schemi elettrici dell'amplificatore

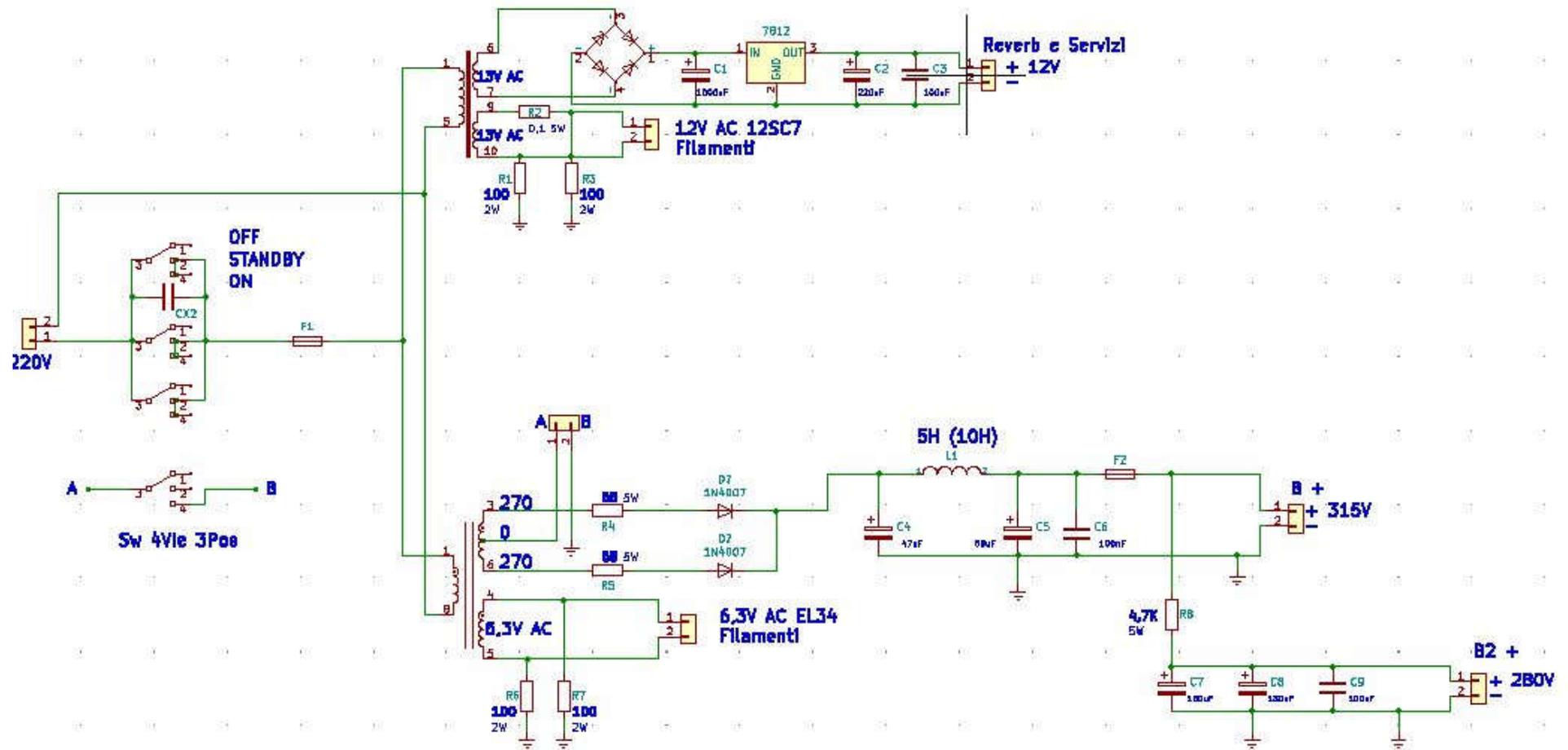

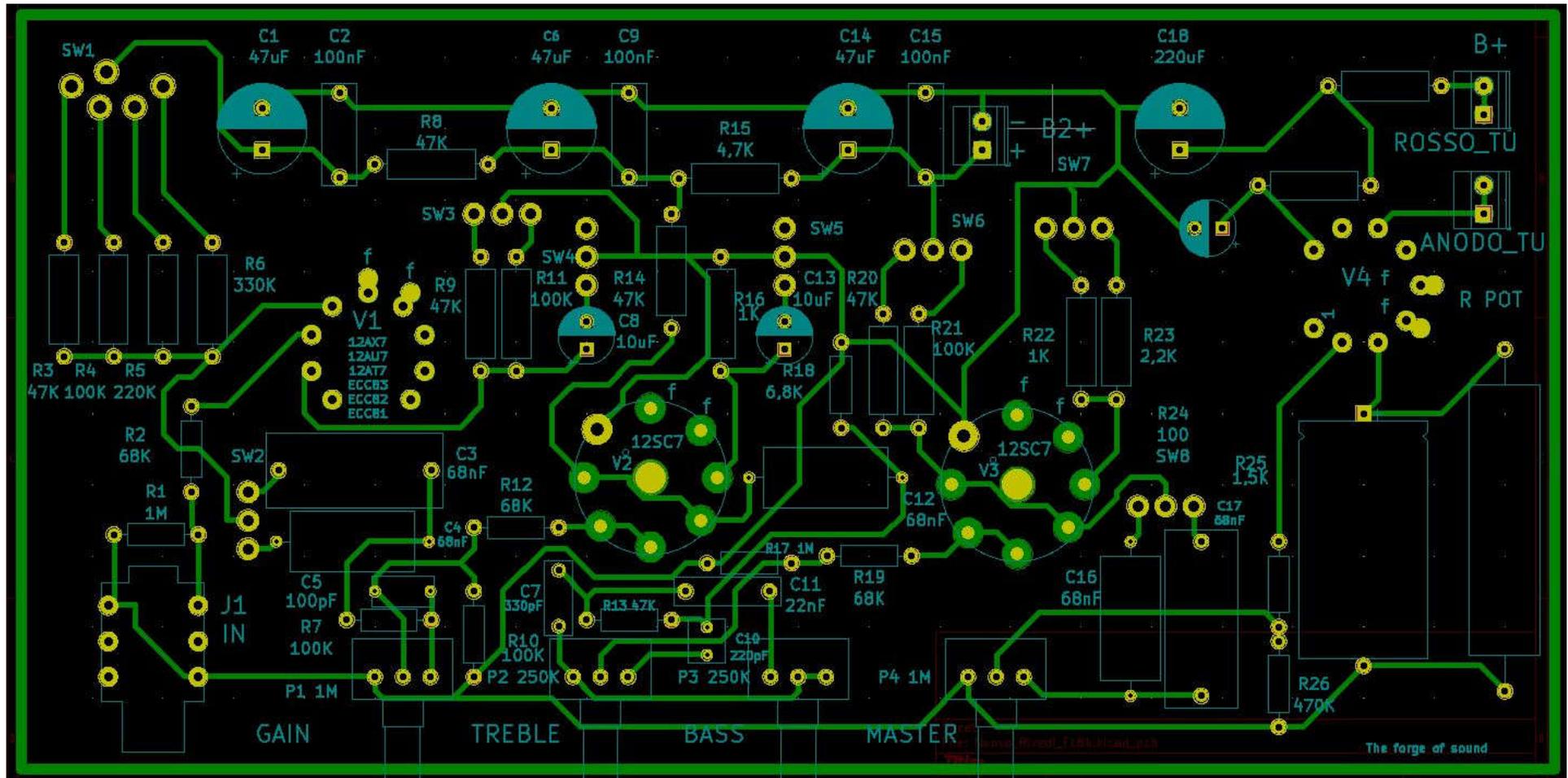
# Schemi elettrici dell'alimentatore dell'amplificatore



Disegno del circuito stampato incluso lo schema di cablaggio



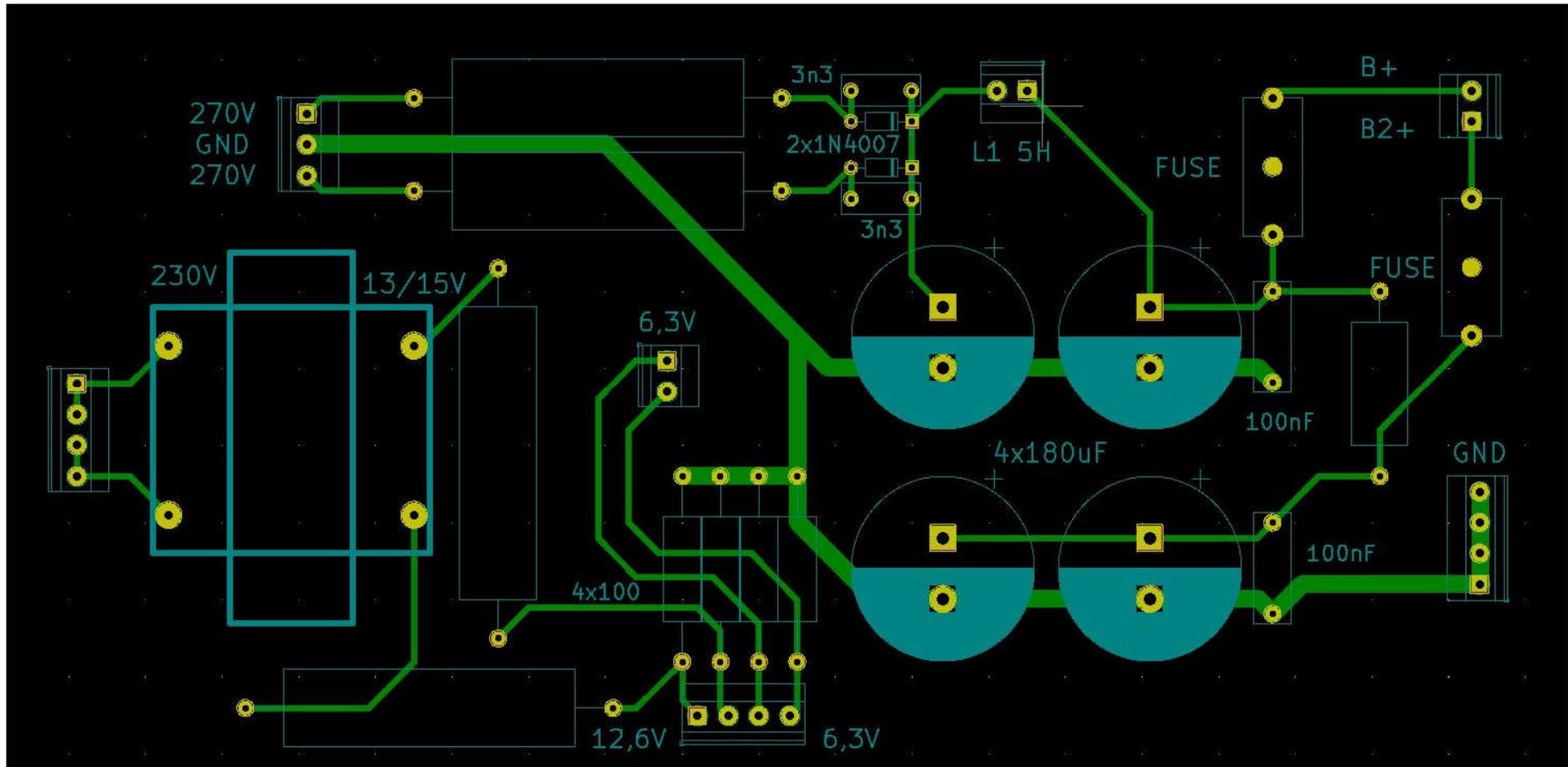Disegno dell'alimentatore incluso lo schema di cablaggio



# Valvola 12AX7



Valvole:  
12AT7  
ECC82  
ECC83  
12AU7




Valvola 12SC7




Valvola EL84



## Trama delle piste dell'amplificatore

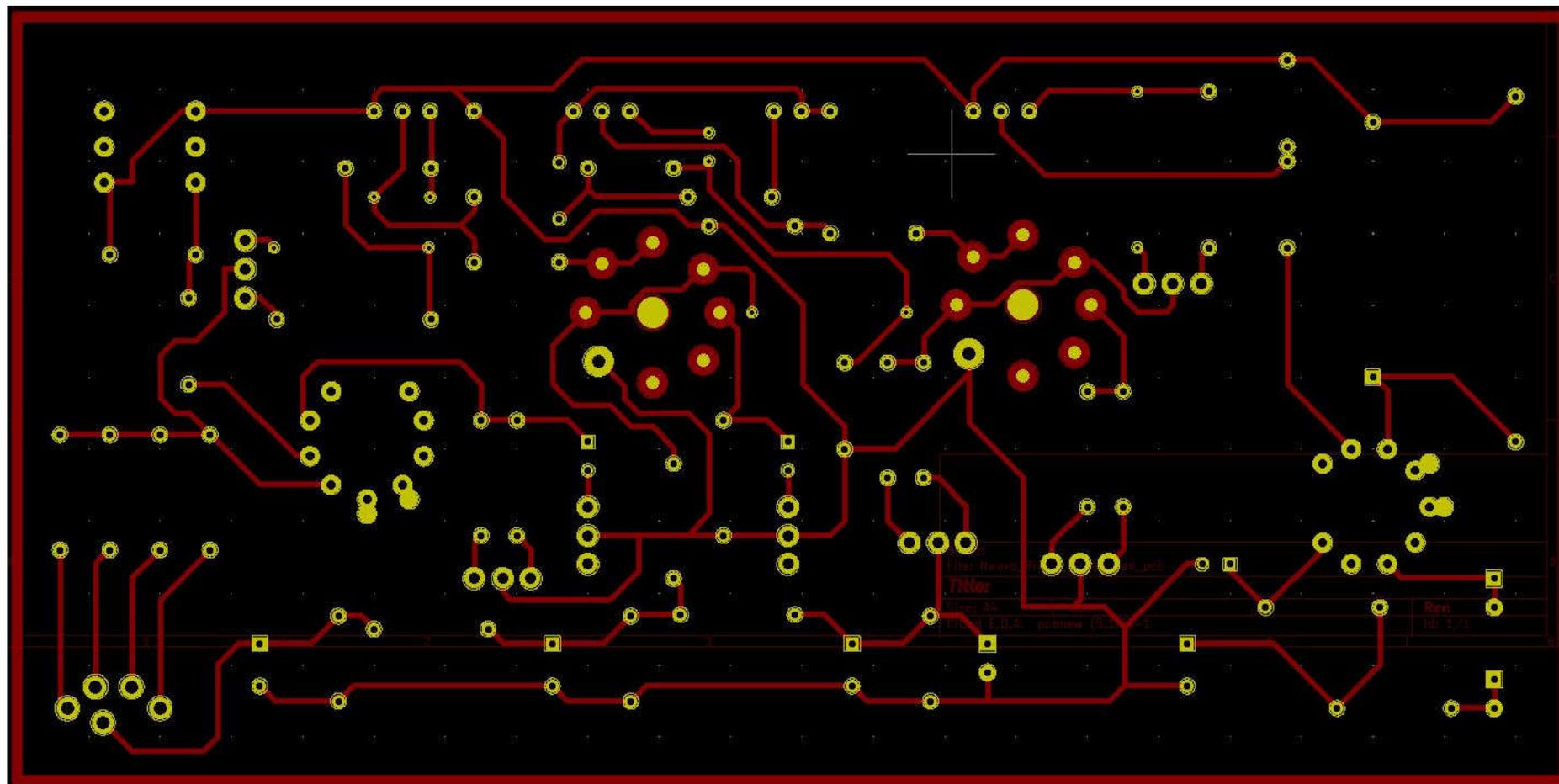

# Trama delle piste dell'alimentatore

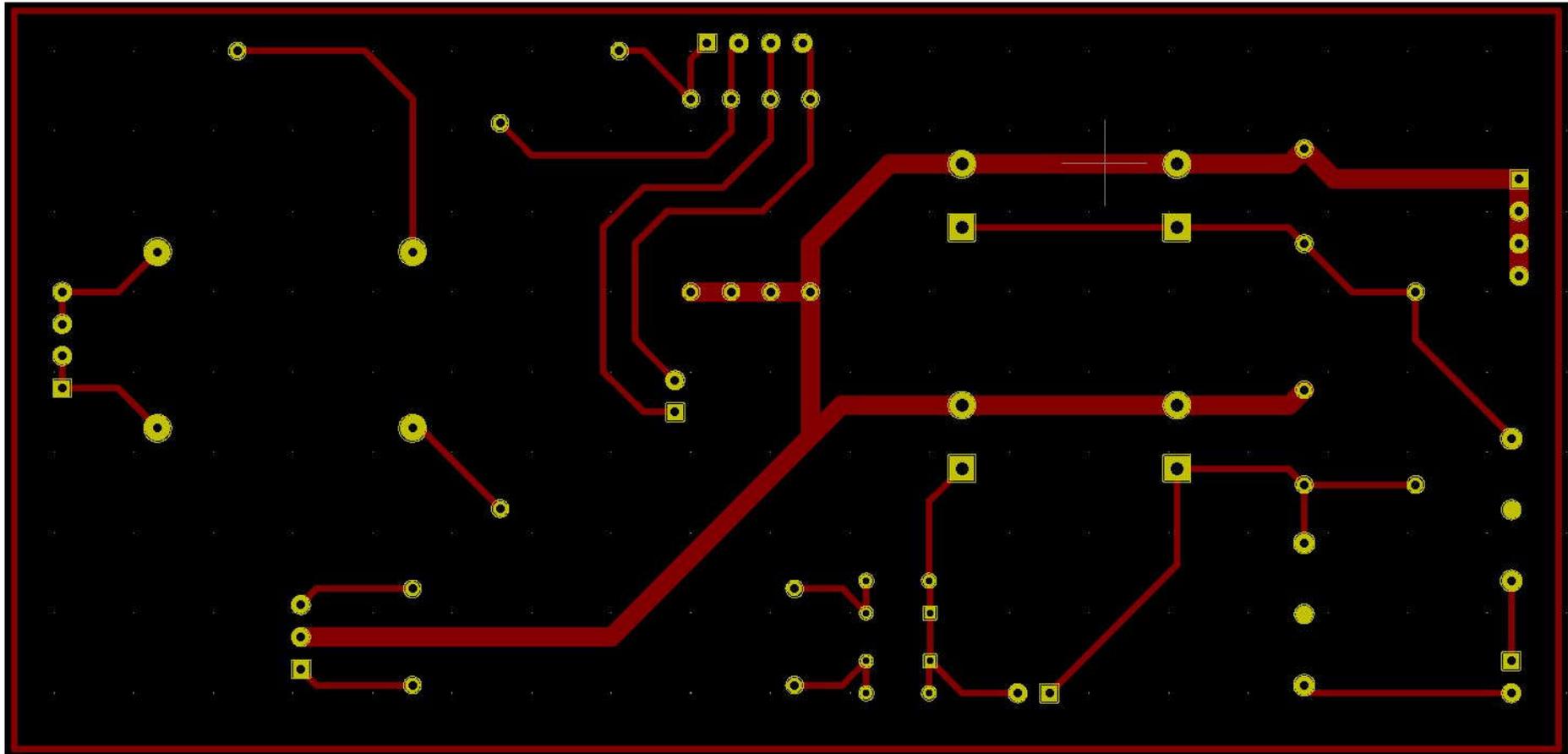


Vetronite

Lato isolante





Vetronite

Lato rame

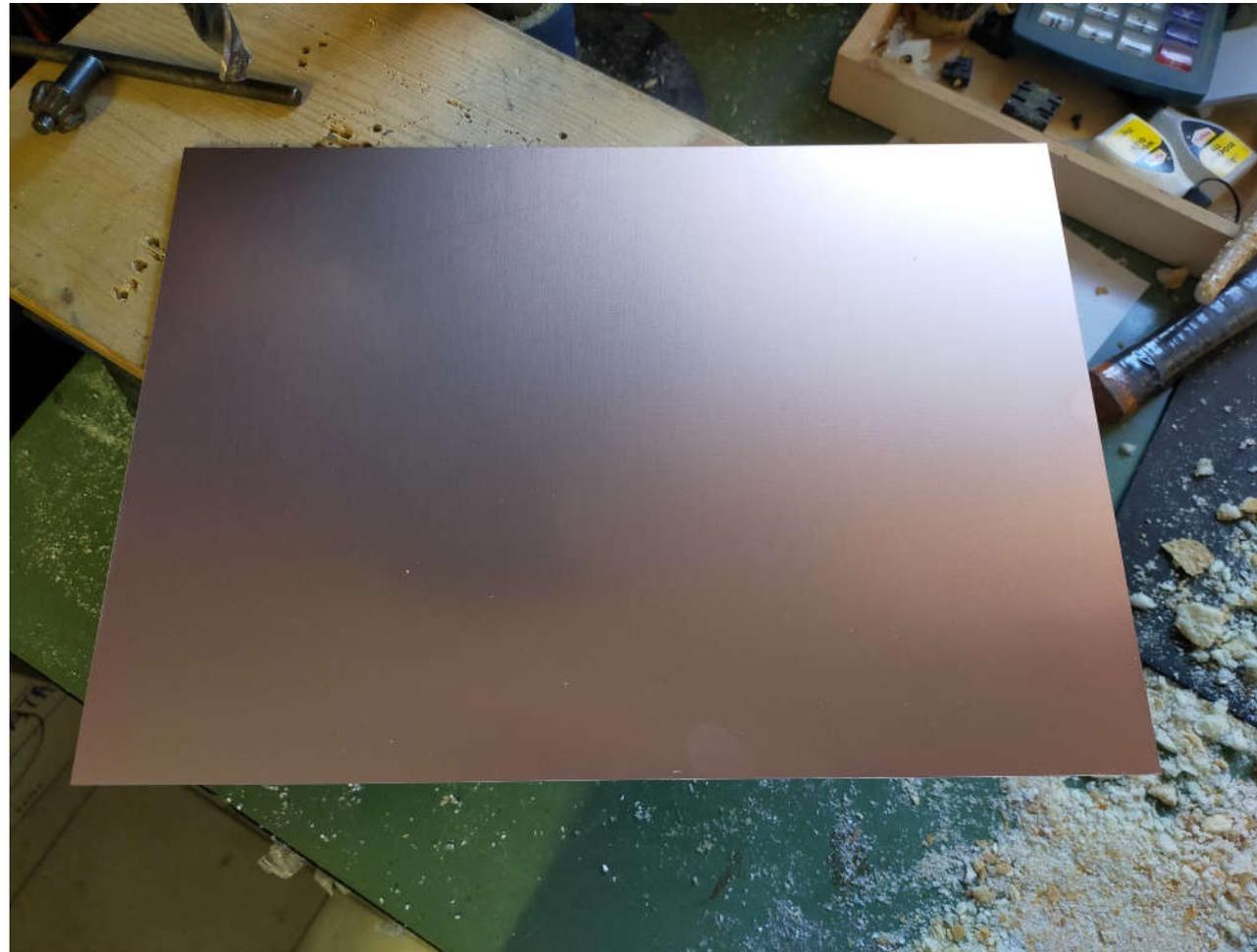




## Foratura delle basette

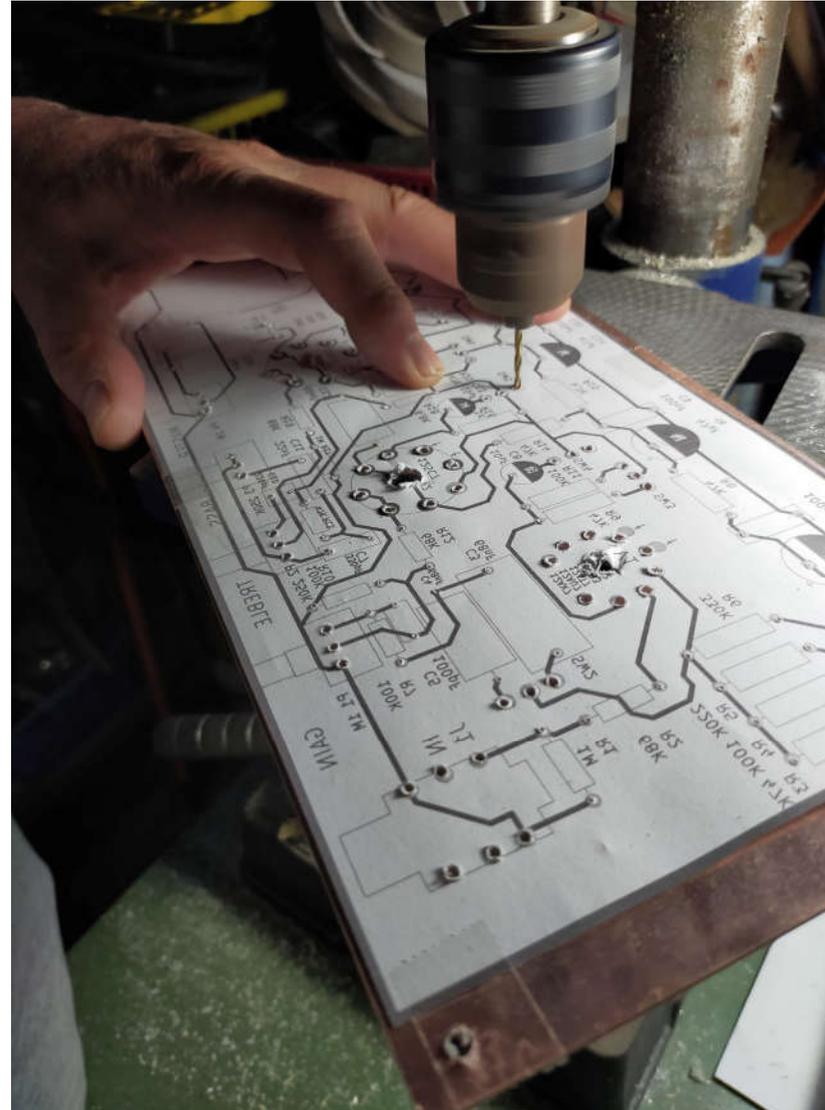

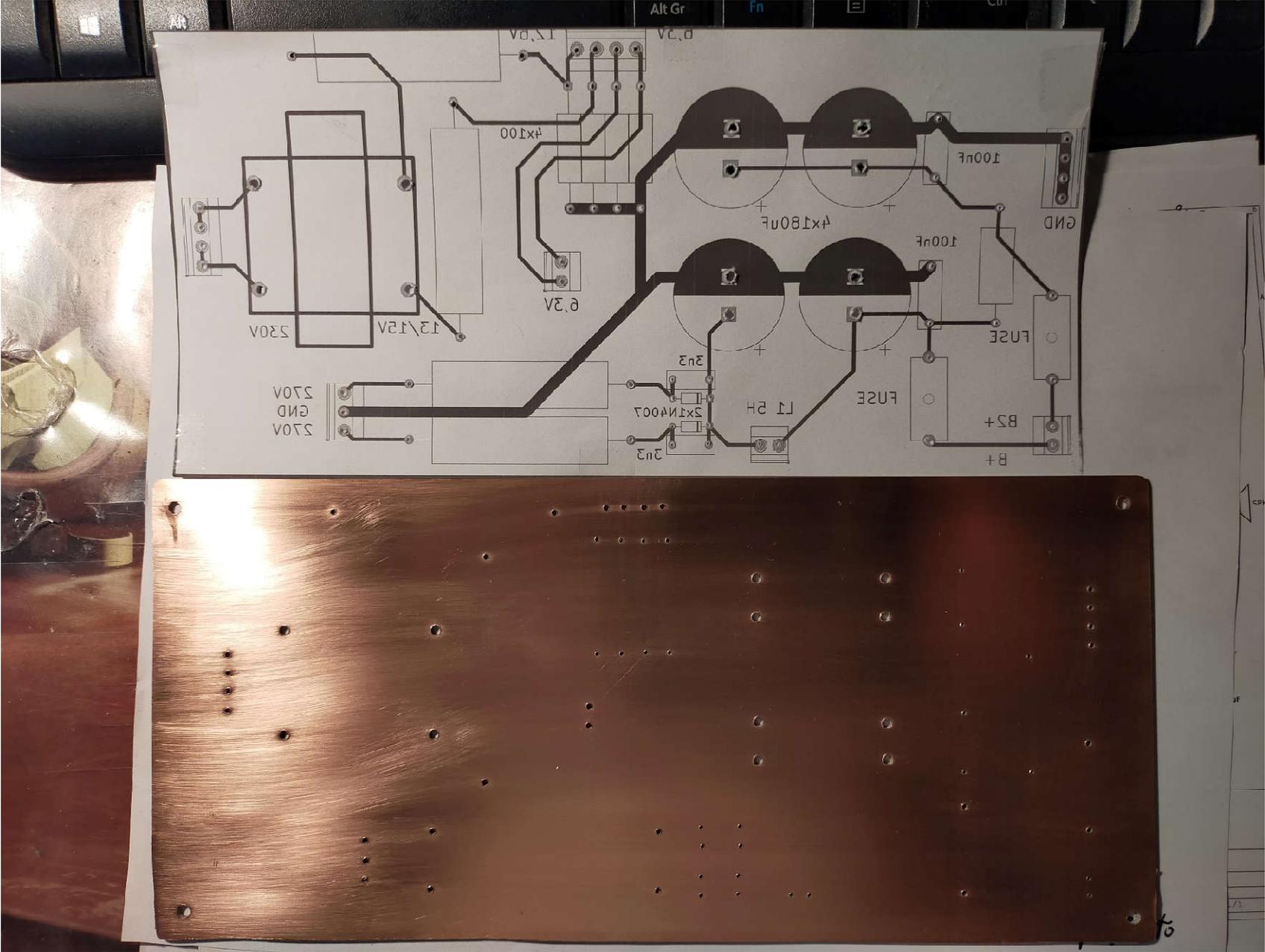

Piazzole e piste.

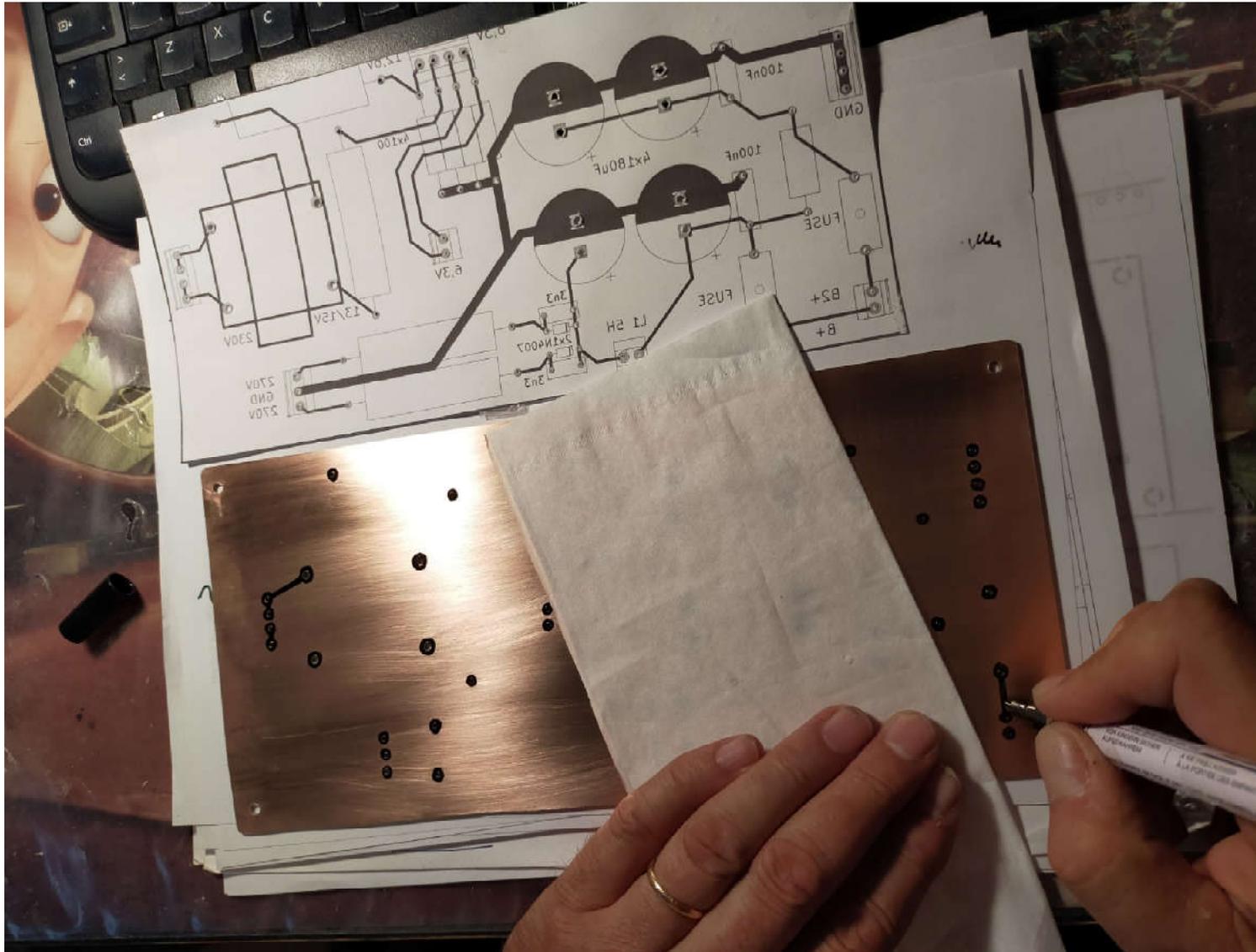

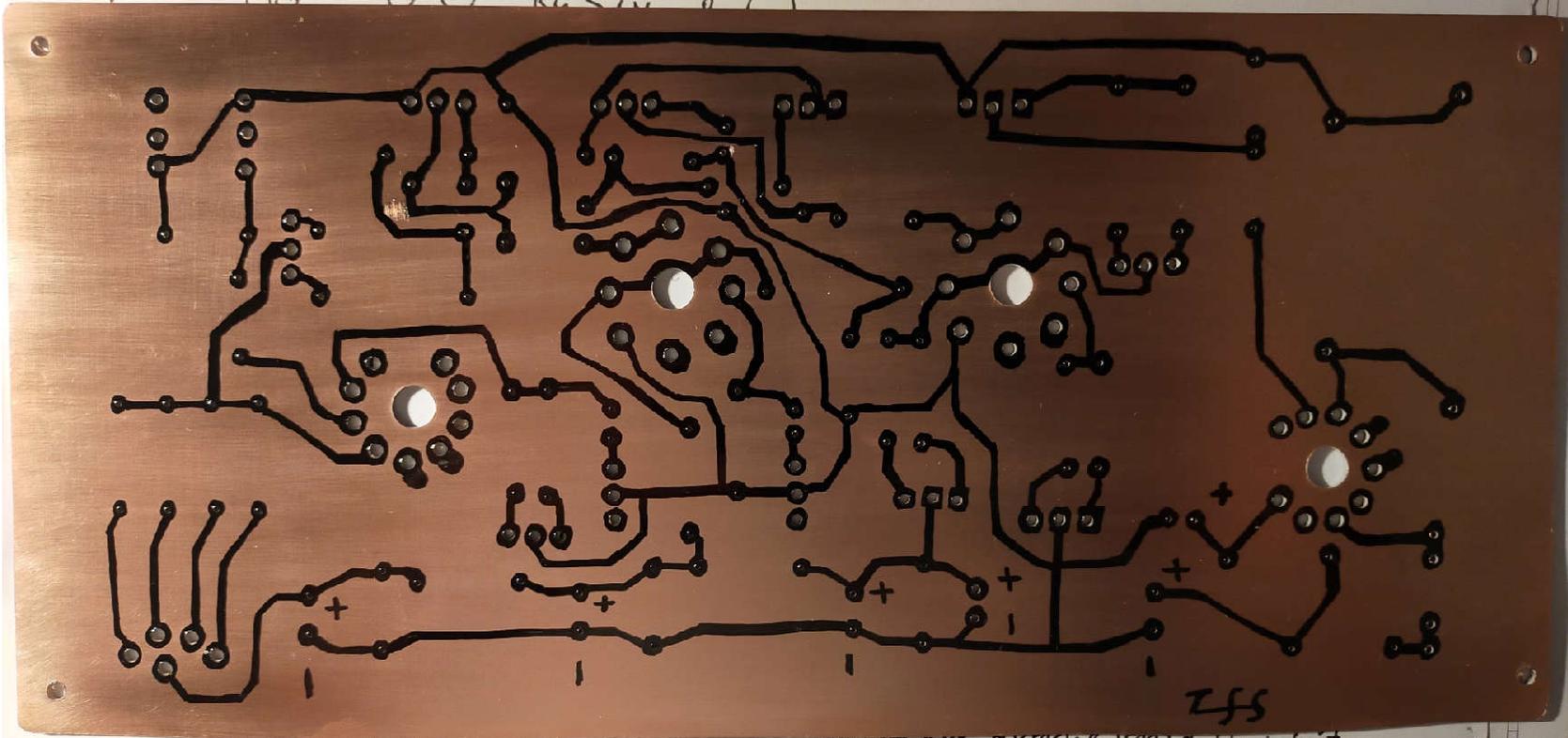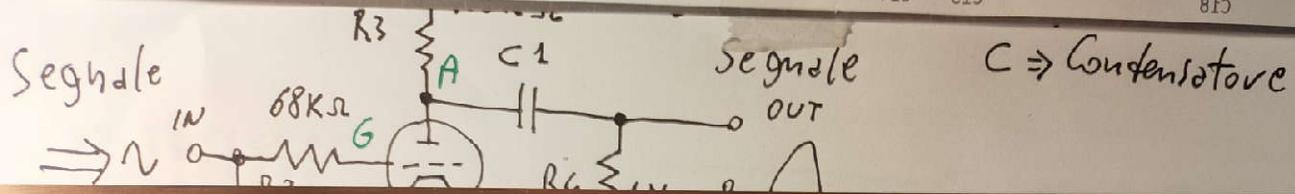


Il condensatore C blocca l'alimentazione e resta solo il segnale amplificato


6.3V


Size: A4  
KICad E.D.A. rescheme (5.1.6) - 1

Rev:  
id: 1/1

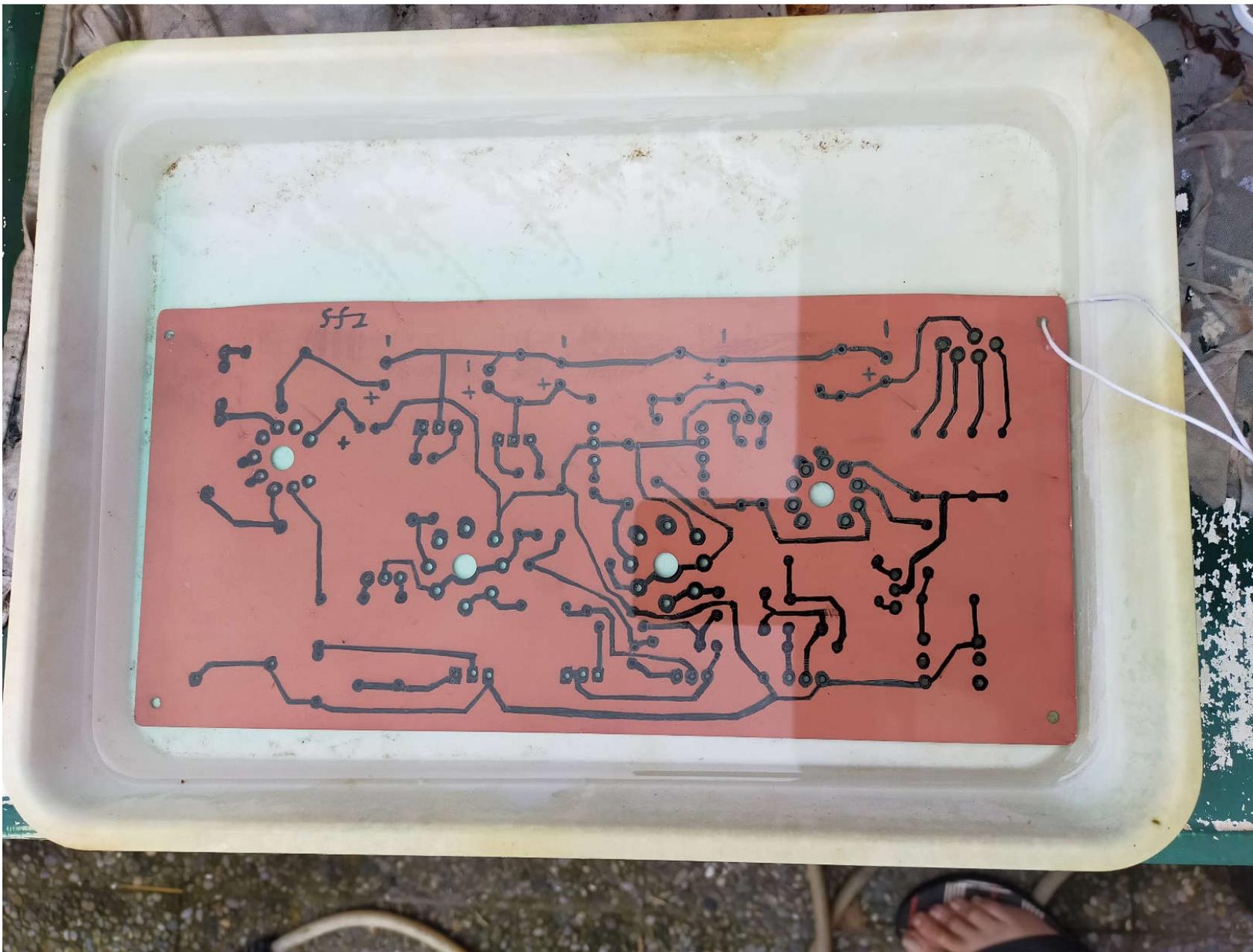

sfz

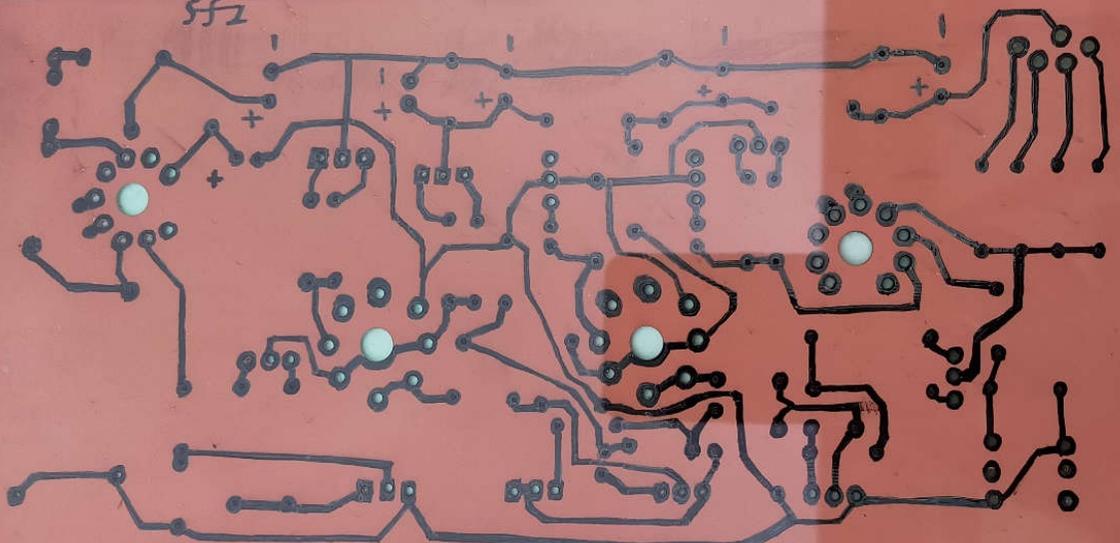

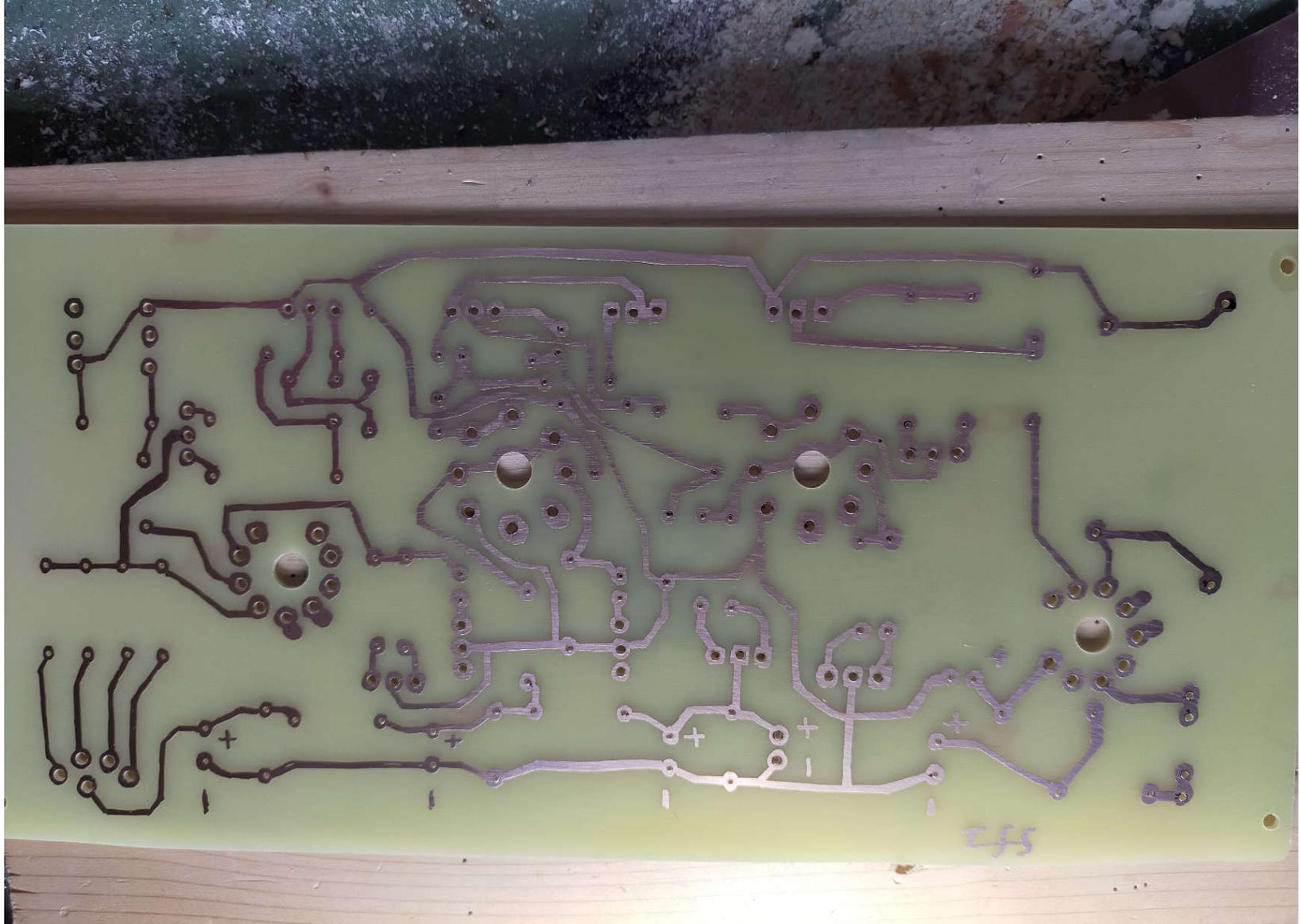

## Saldatura dei componenti



Saldatrice



Circuiti assemblati e pronti per il collaudo






Il trasformatore di uscita



L'altoparlante





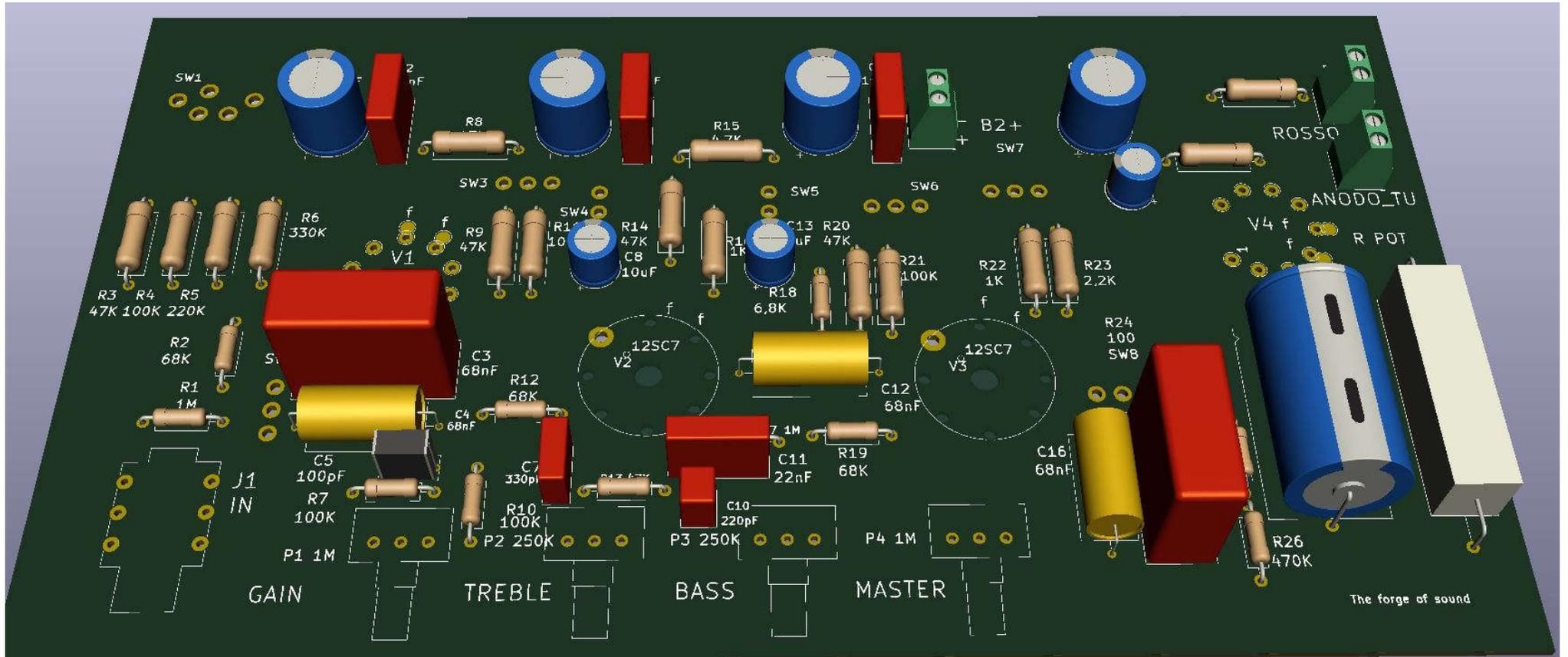

The forge of sound

